 


2023 Spring NYCU-EE Digital Integrated Circuits – Homework8

IEE 陳冠瑋 310510221 / May. 18, 2023

Consider the circuit in Fig.7. Modules A and B have a delay of 20 ns and 29.6 ns at 1.0 V (V_{dd}), and switch 20 pF and 35 pF (C) respectively. All the buses in Fig.7 are 20 bits. The register has a 0.4 ns delay and switches 0.05 pF. The clock rate of Fig.7 is thus 1/(50 ns) and the power dissipation is P₀. The power dissipation can be estimated by $P = C \cdot V_{dd}^2 \cdot F$ and the delay with respect to V_{dd} can be approximated by $k/(V_{dd} - V_t)$ with V_t equals 0.3 V. k is a constant and is different for A and B. You can use the information of delay time, V_{dd} and V_t to calculate k.



題目提供的資訊整理如下：

| Variable | Description | Value | Unit |
|-----------|-------------------------------------|-------|------|
| T_A | Module A delay | 20 | ns |
| T_B | Module B delay | 29.6 | ns |
| T_{reg} | Register delay | 0.4 | ns |
| C_A | Capacitive load of A | 20 | pF |
| C_B | Capacitive load of B | 35 | pF |
| C_{reg} | Capacitive load of register (1 bit) | 0.05 | pF |
| V_{dd} | V _{dd} | 1.0 | V |
| V_t | Threshold voltage | 0.3 | V |
| F | Clock rate | 20 | MHz |

由提供的資訊可以先計算出常數 K_A , K_B 與 P_0 ：

$$T_A = \frac{K_A}{V_{dd} - V_t} \rightarrow K_A = T_A \times (V_{dd} - V_t) = 20n \times (1.0 - 0.3) = 14n \text{ (V} \cdot \text{sec)}$$


$$T_B = \frac{K_B}{V_{dd} - V_t} \rightarrow K_B = T_B \times (V_{dd} - V_t) = 29.6n \times (1.0 - 0.3) = 20.72n \text{ (V} \cdot \text{sec)}$$

$$P_0 = C \times V_{dd}^2 \times F = (C_A + C_B + 2 \times C_{reg}) \times V_{dd}^2 \times F$$

$$\therefore P_0 = (20p + 35p + 2 \times 0.05p \times 20bits) \times 1.0^2 \times 20M = 1140 \text{ } \mu W$$

(a) Adding a pipeline register between A and B allows for reduction of the supply voltage (A and B can use different V_{dd}) while maintaining throughput (P₁). Show the block diagram, explain the operation and calculate the power reduction ratio, P₁/P₀ (30%)

● Block diagram

 

- **Explain the operation**

利用 pipeline 的方法，在 module A 及 module B 中間加了一個 register，使 A、B 各自為一個 pipeline stage，在相同的 throughput 前提下就可以讓 clock cycle time 變長，讓 A 和 B 有將近 1 個 clock cycle 的時間運算，整體的 delay time 上升。

當整體的 delay time 變長，由 $\text{delay time} = k/(V_{dd} - V_t)$ 可知， V_{dd} 可以降低；當 V_{dd} 降低，由 $P_{\text{switch}} = C \times V_{dd}^2 \times f$ 可知，switching power 會下降。

根據上述觀念，並考慮 register 本身的 delay 作為限制條件，可以計算出兩個 module 新的 V_{dd} :

$$\text{delay time} \leq 50 - 0.4 \text{ ns} = 49.6 \text{ ns}$$

$$T_A = 49.6 \text{ ns} = \frac{14 \text{ ns}}{V_{dd} - 0.3}, V_{dd_A} \approx 0.58 \text{ V}$$

$$T_B = 49.6 \text{ ns} = \frac{20.72 \text{ ns}}{V_{dd} - 0.3}, V_{dd_B} \approx 0.72 \text{ V}$$

根據以上算式， $V_{dd_A} = 0.58 \text{ V}$ ， $V_{dd_B} = 0.72 \text{ V}$ 。

- **Calculate the power ratio, P_1/P_0**

假設 Register 的 V_{dd} 維持在 1.0 V $\rightarrow V_{dd_{reg}} = 1.0 \text{ V}$

前面已經先計算出 $P_0 = 1140 \text{ } \mu\text{W}$

$$P_1 = C \times V_{dd}^2 \times F$$


$$= 3 \times P_{reg} + P_A + P_B = (3 \times C_{reg} \times V_{dd_{reg}}^2 + C_A \times V_{dd_A}^2 + C_B \times V_{dd_B}^2) \times F$$

$$\therefore P_1 = (3 \times 0.05p \times 20 \times 1.0^2 + 20p \times 0.58^2 + 35p \times 0.72^2) \times 20M = 557.44 \text{ } \mu\text{W}$$

$$\therefore \text{Power ratio} = \frac{P_1}{P_0} = \frac{557.44 \text{ } \mu\text{W}}{1140 \text{ } \mu\text{W}} \approx 48.9\%$$

(b) Assume that a 2-to-1 multiplexer has a delay of 0.4 ns at 1.0 V and switches 0.05 pF. Try a parallel version with two copies (using two A and B modules) while maintaining the data rate (P2). Show the block diagram, explain the operation, and calculate the power reduction ratio, P_2/P_0 . (30%)

- **Block diagram**

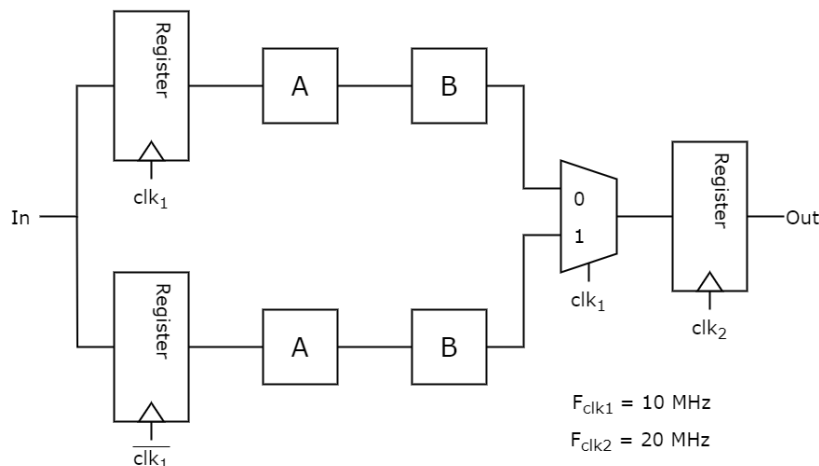

● Explain the operation

運用 parallel 的觀念，將電路複製一份，兩份電路分別分成正緣觸發與負緣觸發，再經過一個 2-to-1 multiplexer 選擇 output 的結果，clk1 為 0 時選擇上面電路的結果，clk1 為 1 的時選擇下面電路的結果。此設計使電路再一個 clock cycle 裡共被觸發兩次，所以在相同的 throughput 的情況下，除了最後輸出的那一個 register 維持再 20 MHz，其餘的 register 頻率降為一半，也就是 10 MHz。

$$T_A + T_B = \frac{K_A}{Vdd_A - V_t} + \frac{K_B}{Vdd_B - V_t} \leq 50 \times 2 - (0.4n + 0.4n) \text{ ns}$$

$$\rightarrow \frac{14 \text{ ns}}{Vdd_A - 0.3} + \frac{20.72 \text{ ns}}{Vdd_B - 0.3} \leq 99.2 \text{ ns} - (1)$$

$$P = P_A + P_B = (20p \times Vdd_A^2 + 35p \times Vdd_B^2) \times 10M - (2)$$

將(1)式 Vdd_A 代入(2)式:

— **Method 1:** 利用 $\frac{dP}{dVdd_B} = 0$ ，求解極值

可以得到 $Vdd_B \approx 0.0276294 \text{ or } 0.64099 \text{ V}$ 。

由於 $0.0276294 < V_t$ 不合理，故取 $Vdd_B = 0.641 \text{ V}$ ，代入(1)式可得到 $Vdd_A \approx 0.664$

$$P = P_A + P_B = (20p \times 0.664^2 + 35p \times 0.641^2) \times 10M = 231.98755 \text{ } \mu W$$

因此

$$Vdd_A = 0.664 \text{ V}$$

$$Vdd_B = 0.641 \text{ V}$$

$$P_A + P_B = 231.98755 \text{ } \mu W$$

— **Method 2:** 利用迭代法求解 (python)

在 $P_A + P_B$ 最小值的情況下所得到的 Vdd_A 及 Vdd_B 即為最佳解。

假設 Vdd_B 的範圍從 0.6 V 到 1.0V，且每次迭代的解析度為 0.001，將參數設定好，並將 Vdd 代入式子中：

Note: epsilon = 1e-12 是為了避免分母為 0 而假設的一個很小的數值

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

In [2]: # Parameters
Vt = 0.3
Ca = 20
Cb = 35
Ka = 14
Kb = 20.72
period = 50
reg_delay = 0.4
mux_delay = 0.4
epsilon = 1e-12 # avoid divide by 0
resolution = 1e-3

In [3]: tmp = period*2 - (reg_delay + mux_delay)

In [4]: print("constraint: ", tmp)
constraint: 99.2

In [5]: # Vdd_A, Vdd_B, power
Vdd_A_list = []
Vdd_B_list = np.arange(0.6, 1.0, resolution)
power_list = []
```

將 V_{dd_B} 代入式子中，並計算 V_{dd_A} 和 power。最後，尋找整個迭代過程中 power 最小的值及對應的 V_{dd_A} 和 V_{dd_B} 。

```
In [6]: for i in range(len(Vdd_B_list)):
        Vdd_B = Vdd_B_list[i]
        Vdd_A = Vt + Ka/(tmp - Kb/(Vdd_B-Vt+epsilon) + epsilon)
        Vdd_A_list.append(Vdd_A)

        # P_A + P_B
        power = (Ca*(Vdd_A**2) + Cb*(Vdd_B**2)) * 10
        power_list.append(power)
        if i % 100 == 0:
            print("iteration {}: ".format(i))
            print("Vdd_A = {:.5f} V".format(Vdd_A))
            print("Vdd_B = {:.5f} V".format(Vdd_B))
            print("Power = {:.5f} uW".format(power))
            print("=====")

        min_power = min(power_list)
        index = power_list.index(min_power)

    print("Final result: ")
    print("Vdd_A = {:.5f} V".format(Vdd_A_list[index]))
    print("Vdd_B = {:.5f} V".format(Vdd_B_list[index]))
    print("power = {:.5f} uW".format(power_list[index]))
```

迭代的結果：

```
iteration 0:
Vdd_A = 0.76460 V
Vdd_B = 0.60000 V
Power = 242.92317 uW
=====
iteration 100:
Vdd_A = 0.59536 V
Vdd_B = 0.70000 V
Power = 242.39038 uW
=====
iteration 200:
Vdd_A = 0.54238 V
Vdd_B = 0.80000 V
Power = 282.83571 uW
=====
iteration 300:
Vdd_A = 0.51649 V
Vdd_B = 0.90000 V
Power = 336.85339 uW
=====
Final result:
Vdd_A = 0.66423 V
Vdd_B = 0.64100 V
power = 232.04793 uW
```

與 Method1 比較

— **Method 1:** 利用 $\frac{dP}{dV_{dd_B}} = 0$ ，求解極值

可以得到 $V_{dd_B} \approx 0.0276294$ or 0.64099 V。

由於 $0.0276294 < V_t$ 不合理，故取 $V_{dd_B} = 0.641$ V，代入(1)式可得到 $V_{dd_A} \approx 0.664$

$$P = P_A + P_B = (20p \times 0.664^2 + 35p \times 0.641^2) \times 10M = 231.98755 \mu W$$

因此

$$V_{dd_A} = 0.664 \text{ V}$$

$$V_{dd_B} = 0.641 \text{ V}$$


$$P_A + P_B = 231.98755 \mu W$$

可以發現微分等於零找極值與迭代的做法答案相近，但之間還是有些微不同。迭代法的誤差可能來自於迭代的解析度不夠，或是 epsilon 的值所造成。但迭代法的好處是運算速度較快，可以較快求解出答案。

繪製 V_{dd_A} 與 V_{dd_B} 的關係圖：

```
In [7]: plt.plot(Vdd_A_list, Vdd_B_list, color='darkorange')
        plt.xlabel('Vdd_A')
        plt.ylabel('Vdd_B')
        plt.title('Vdd_A & Vdd_B')
```

Out[7]: Text(0.5, 1.0, 'Vdd_A & Vdd_B')

 

繪製 Vdd_A 與 Vdd_B 代入計算後生成 Power 的平面、 Vdd_A 和 Vdd_B 的限制條件(橘線)，以及迭代後找到的 Power 最低的點(紅色×)。其中， Vdd_A 和 Vdd_B 的限制條件(橘線)投影在 power 平面的最低點，即為所求的點，也就是 $P_A + P_B$ 為最小的情況。

```
In [8]: fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
xx = np.arange(0.6, 1.0, resolution)
yy = np.arange(0.6, 1.0, resolution)
X, Y = np.meshgrid(xx, yy)
Z = (Ca*(X**2) + Cb*(Y**2))*10

# plot surface
surface = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='rainbow', alpha=0.5)
rect = [0.85, 0.15, 0.013, 0.7]
cbar_ax = fig.add_axes(rect)
fig.colorbar(surface, cax=cbar_ax, orientation='vertical', spacing='uniform')


# plot constraint
ax.plot(Vdd_A_list, Vdd_B_list)

# plot optimum value
x = Vdd_A_list[index]
y = Vdd_B_list[index]
z = power_list[index]
ax.scatter(x, y, z, marker='x', c='r')

ax.plot([x, x],
        [y, y],
        [0, z], color='black', linestyle='dashed')

ax.text(x, y, z, f'({x:.3f} V, {y:.3f} V, {z:.3f} uW)', color='black', fontsize=8, va='bottom')

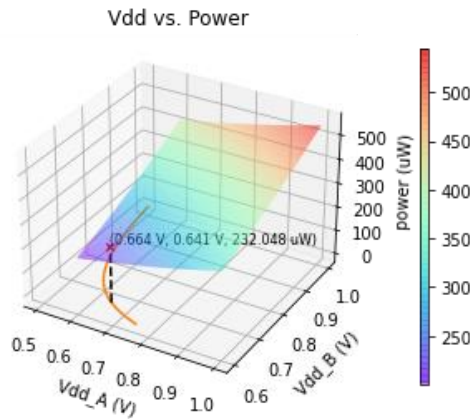ax.set_xlabel('Vdd_A (V)')
ax.set_ylabel('Vdd_B (V)')
ax.set_zlabel('power (uW)')
ax.set_title("Vdd vs. Power")
plt.show()
```



$$Vdd_A = 0.664 \text{ V}$$

$$Vdd_B = 0.641 \text{ V}$$

$$P_A + P_B = 232.048 \text{ } \mu\text{W}$$

- Calculate the power reduction ratio, P_2/P_0


假設 Register 與 2-to-1 multiplexer 的 Vdd 為 1.0 V。

$$\begin{aligned} P_2 &= 2 \times P_{reg(clk1)} + P_{mux} + 2 \times (P_A + P_B) + P_{reg(clk2)} \\ &= [2 \times C_{reg(clk1)} \times Vdd_{reg}^2 + C_{mux} \times Vdd_{mux}^2 + 2 \times (C_A \times Vdd_A^2 + C_B \times Vdd_B^2)] \times F \\ &\quad + C_{reg(clk2)} \times Vdd_{reg}^2 \times 2F \\ &= [2 \times 0.05p \times 20 \times 1.0^2 + 0.05p \times 20 \times 1.0^2 + 2 \times (20p \times 0.664^2 + 35p \times 0.641^2)] \\ &\quad \times 10M + 0.05p \times 20 \times 1.0^2 \times 20M = 513.9751 \text{ } \mu\text{W} \approx 513.98 \text{ } \mu\text{W} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Power reduction ratio} = \frac{P_2}{P_0} = \frac{513.98 \text{ } \mu\text{W}}{1140 \text{ } \mu\text{W}} \approx 45.1\%$$

(c) Try to combine (a) and (b) to design a parallel-pipeline version while maintaining the data rate(p3). Show the block diagram, explain the operation, and calculate the power reduction ratio, P_3/P_0 (40%)

● **Block diagram**

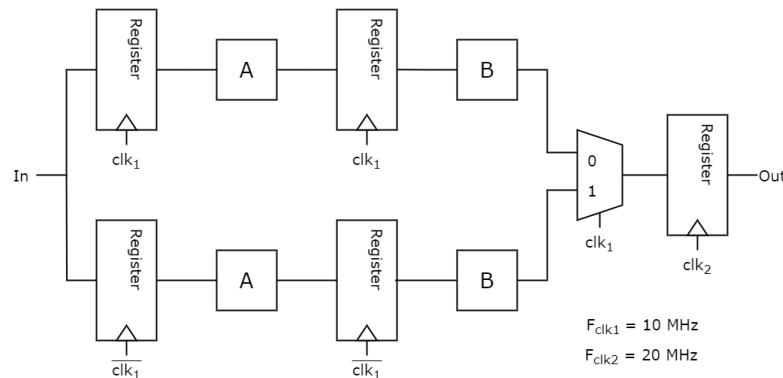

結合 pipeline 和 parallel 的概念，把 b 小題架構中的 A,B 模組之間加一個 pipeline register，使得 A, B 模組運算的時間可以拉得更長 Vdd 就可以在降低，power dissipation 也可以跟著降低。

Delay time of A $\leq 2 \times 50 - 0.4 = 99.6$ ns

$$99.6n = \frac{K_A}{Vdd_A - V_t} = \frac{14n}{Vdd_A - 0.3} \rightarrow Vdd_A \approx 0.44$$

Delay time of B $\leq 2 \times 50 - (0.4 + 0.4) = 99.2$ ns

$$99.2n = \frac{K_B}{Vdd_B - V_t} = \frac{20.72n}{Vdd_B - 0.3} \rightarrow Vdd_B \approx 0.51$$

根據以上算式， $Vdd_A = 0.44$ V， $Vdd_B = 0.51$ V。

● **Calculate the power reduction ratio, P_3/P_0**

假設 Register 與 2-to-1 multiplexer 的 Vdd 為 1.0 V

$$\begin{aligned} P_3 &= 4 \times P_{reg}(clk1) + P_{mux} + 2 \times (P_A + P_B) + P_{reg}(clk2) \\ &= [4 \times C_{reg}(clk1) \times Vdd_{reg}^2 + C_{mux} \times Vdd_{mux}^2 + 2 \times (C_A \times Vdd_A^2 + C_B \times Vdd_B^2)] \times F \\ &\quad + C_{reg}(clk2) \times Vdd_{reg}^2 \times 2F \\ &= [4 \times 0.05p \times 20 \times 1.0^2 + 0.05p \times 20 \times 1.0^2 + 2 \times (20p \times 0.44^2 + 35p \times 0.51^2)] \times 10M \\ &\quad + 0.05p \times 20 \times 1.0^2 \times 20M = 329.51 \mu W \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Power reduction ratio} = \frac{P_3}{P_0} = \frac{329.51 \mu W}{1140 \mu W} \approx 28.9\%$$

Conclusion

| | (a) Pipeline | (b) Parallel | (c) Pipeline + Parallel |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Block Diagram | | | |
| Vdd _A | 0.58 V | 0.66 V | 0.44 V |
| Vdd _B | 0.72 V | 0.64 V | 0.51 V |
| Frequency | F _{clk} = 20M Hz | F _{clk1} = 10 MHz / F _{clk2} = 20 MHz | F _{clk1} = 10M Hz / F _{clk2} = 20 MHz |
| Power ratio | $P_1/P_0 \approx 48.9\%$ | $P_2/P_0 \approx 45.1\%$ | $P_3/P_0 \approx 28.9\%$ |
| Area | Area _A + Area _B + 60 × Area _{reg} | 2 × (Area _A + Area _B) + 20 × Area _{mux} + 60 × Area _{reg} | 2(Area _A + Area _B) + 20 × Area _{mux} + 100 × Area _{reg} |

