


2023 Spring NYCU-EE Digital Integrated Circuits – Homework5

IEE 陳冠瑋 310510221 / May. 2, 2023

1.


(a)

Block Diagram

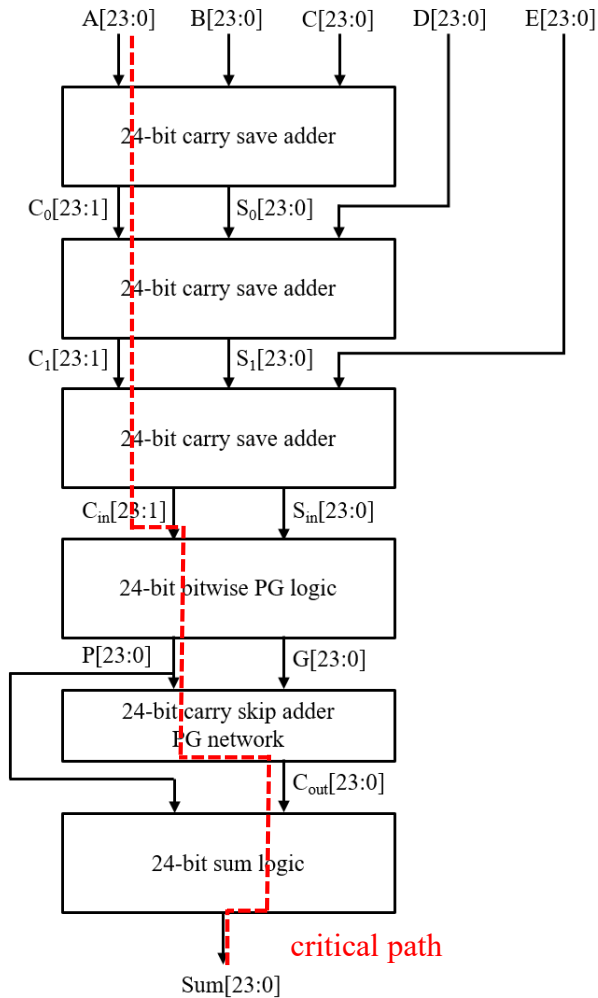

Design Concept

 1 個 24-bit Carry Save Adder (CSA) 可以讓 3 個數相加，並輸出兩個數 C 和 S。題目總共有 5 個數要相加，分別為 A~E，所以設計 3 層的 CSA 來完成。經過 3 層的 CSA，會得到 2 個數，再用 Carry skip adder 將這兩個數相加，就可以得到最後的 Sum。





(1) If $t_{mux2} > t_{valency-2}$:

$$T_{delay} = 3 * t_{1-bit FA} + t_{1-bit PG} + 3 * t_{valency-2} + 6 * t_{mux2} + t_{xor2}$$


(2) If $t_{mux2} < t_{valency-2}$:

$$T_{delay} = 3 * t_{1-bit FA} + t_{1-bit PG} + 5 * t_{valency-2} + 4 * t_{mux2} + t_{xor2}$$


(b)

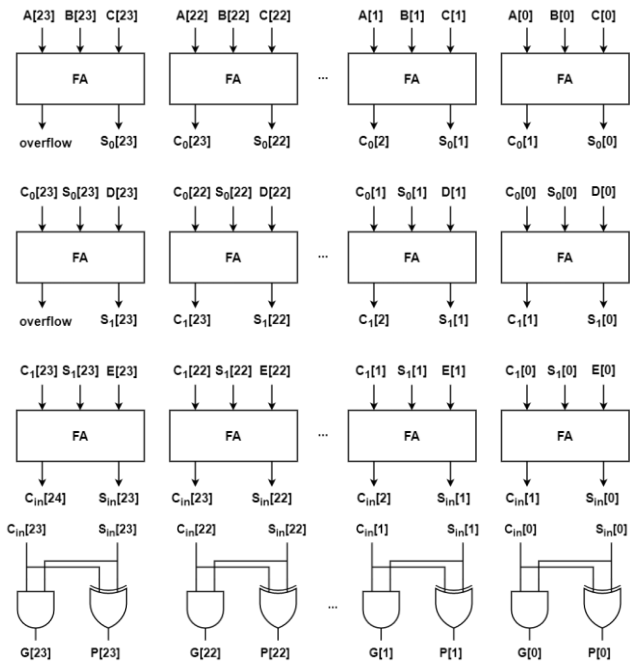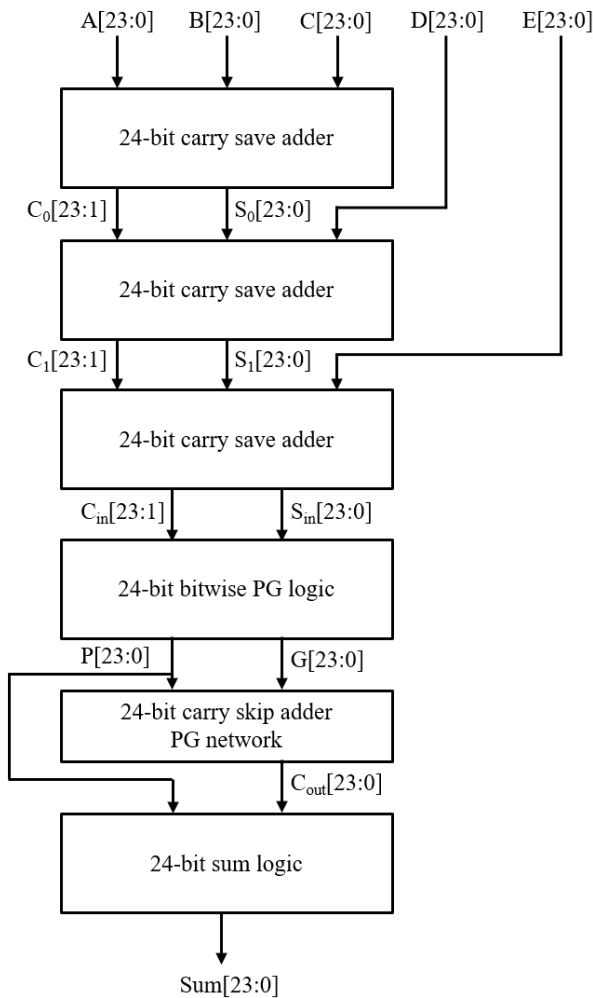

24-bit carry skip adder PG network

 

24-bit carry skip adder PG network

 

Design Concept

Carry skip adder 在 critical path 上第一個 group 和最後一個 group 是以 ripple 的方式傳遞過去的。所以縮短第一個 group 與最後一個 group 可以降低 delay time。而中間的 group 越長，可以讓 skip 數變多，使 group 的數量變少，delay 也會變少。但如果 group 之間一次增加超過 1 bit，會使真正的 carry in 到達時 P 還來不及產生，反而使 delay 變大。

最後的 PG network 設計成[2, 3, 4, 4, 4, 4, 3]，共 7 個 group 來達到最小 delay。

(c) Critical path delay

假設每個 gate delay 的時間相差不大，下表以單位 gate delay 來計算。

module	Case1: $T_{mux2} > T_{valency-2\ cell}$	Case2: $T_{valency-2\ cell} > T_{mux2}$
1-bit FA	$3*3 = 9$ gate delay	$3*3 = 9$ gate delay
1-bit PG	$1*1 = 1$ gate delay	$1*1 = 1$ gate delay
Mux2	$6 * 2 = 12$ gate delay	$4 * 2 = 8$ gate delay
Valency-2	$3 * 2 = 6$ gate delay	$5 * 2 = 10$ gate delay
XOR2	$1*1 = 1$ gate delay	$1*1 = 1$ gate delay
Total	29 gate delay	29 gate delay

(d) Overall module

module	number
1-bit FA	$24 * 3 = 72$
1-bit PG	24
Mux2	7
Valency-2	34
XOR2	24

2.


(a)

假設每個 gate delay 的時間差異不大，並假設 $t_{mux2} > t_{valency-2}$ ，根據上一題的設計 critical path 總共為 29 個 gate delay。為了使 pipeline 的效益最大化，並最小化 delay time，若要切兩級 pipeline 最好的情況是可以將 critical path 的 delay time 平均分攤(14+15 or 15+14)。所以，我選擇將 1st-stage pipeline 切在 carry skip adder 第二級與第三級的位置，2nd-stage pipeline 切在 XOR 之後 output 的位置。

如此一來：

$$T_{delay1} = 3 * t_{1-bit\ FA} + 1 * t_{1-bit\ PG} + 1 * t_{valency-2\ cell} + 1 * t_{mux} = 14\ gate\ delay\ (1st - stage)$$
 
$$T_{delay2} = 5 * t_{mux} + 2 * t_{valency-2\ cell} = 15\ gate\ delay\ (2nd - stage)$$



(b)

	Number of DFF
1st-stage pipeline	24 (bitwise P) + 24 ($G_{x:0}$) + 6 (P) = 54
2nd-stage pipeline	24 ([23:0]Sum)
Total	78

- 1st-stage pipeline
24 個 bitwise P、24 個 $G_{x:0}$ 、6 個 P ($P_{23:22}$, $P_{20:19}$, $P_{16:15}$, $P_{12:11}$, $P_{8:7}$, $P_{5:4}$)
- 2nd-stage pipeline
24 個 Sum

(c)

$$T_C \geq t_{pd} + (t_{setup} + t_{pcq})$$

Case1: $T_{mux2} > T_{valency-2 \text{ cell}}$

$$\begin{cases} T_C \geq 3T_{FA} + T_{PG} + T_{valency-2 \text{ cell}} + T_{mux2} + t_{setup} + t_{pcq} \\ T_C \geq 5T_{mux2} + 2T_{valency-2 \text{ cell}} + T_{XOR2} + t_{setup} + t_{pcq} \end{cases}$$

Case2: $T_{valency-2 \text{ cell}} > T_{mux2}$

$$\begin{cases} T_C \geq 3T_{FA} + T_{PG} + 2T_{valency-2 \text{ cell}} + t_{setup} + t_{pcq} \\ T_C \geq 5T_{mux} + 2T_{valency-2 \text{ cell}} + T_{XOR2} + t_{setup} + t_{pcq} \end{cases}$$